

ΘΕΜΑ 2^ο

Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Διακόπτης διαδοχής (ή κομιτατέρ)	α. 
2. Διακόπτης εναλλαγής ακραίος (ή αλέ-ρετούρ ακραίος)	β. 
3. Διακόπτης απλός	γ. 
4. Διακόπτης εναλλαγής μεσαίος (ή αλέ-ρετούρ μεσαίος)	δ. 

Μονάδες 25