

ΘΕΜΑ 4^ο

Παρακάτω δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο κυκλωμάτων ισχύος μονοφασικής ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κατοψη μονοκατοικίας. Να ονομάσετε τα σύμβολα Α-Ε.

