

Θέμα 4^ο

Πως μπορώ να εξασφαλίσω σε έναν τριφασικό πίνακα, την οπτική επισήμανση της ύπαρξης τάσης σε κάθε φάση ;

Μονάδες: 25