

Θέμα 4ο

- 4.1** Το + δείχνει τον θετικό πόλο της πηγής και το – τον αρνητικό πόλο της πηγής.
- 4.2** Το **σχήμα 1**. Όπως και στη εικόνα, ο θετικός πόλος της μιας πηγής συνδέεται με τον αρνητικό της άλλης.
- 4.3** Οι δύο ηλεκτρικές πηγές συνδέονται **σε σειρά**.
- 4.4** Με τη συνδεσμολογία πηγών σε σειρά παίρνουμε **μεγαλύτερη τάση**.
- 4.5** Αφού έχουμε δύο πηγές με 1,5 Βολτ η κάθε μία, η συνολική τάση θα είναι:
 $1,5 + 1,5 = 3 \text{ Βολτ}$.