

Θέμα 2ο

2.1 Με το ποτενσιόμετρο μεταβάλλουμε την **ηλεκτρική τάση**.

2.2 Είναι συνδεσμολογημένη ως **ποτενσιόμετρο**.

2.3

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ε. Λάθος