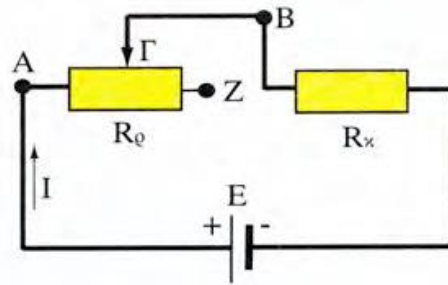


Θέμα 2ο

2.1 Με τον ροοστάτη μεταβάλλουμε την **ένταση** του ρεύματος.

2.2 Η αντίσταση R_p είναι συνδεσμολογημένη ως **ροοστάτης**.



Σχήμα 1

2.3

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Λάθος

ε. Σωστό