

ΘΕΜΑ 4^ο

Το παρακάτω σχήμα είναι ένα ενδεικτικό μονογραμμικό σχέδιο φωτισμού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχολικού βιβλίου. Ζητείται:


4.1 Να πραγματοποιήσετε τη συρμάτωση στον ηλεκτρικό πίνακα που σας δίνεται. Απαιτείται η σύνδεση μόνο της ενδεικτικής λυχνίας της κουζίνας.

Μονάδες 20

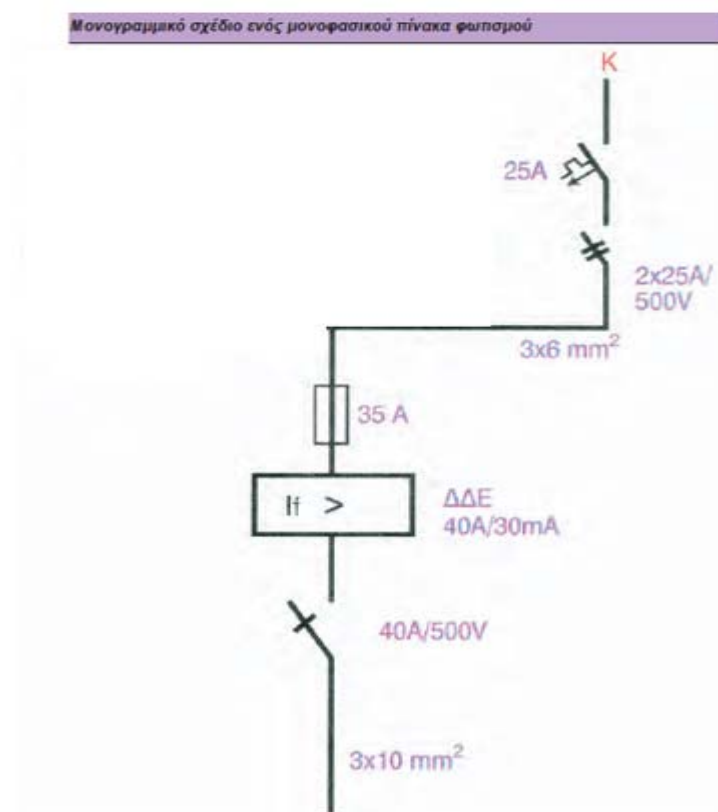4.2 Να ορίσετε τις ενδεικτικές τιμές στους διακόπτες και τις ασφάλειες.


Μονάδες 5

Σημείωση: Στον ηλεκτρικό πίνακα έχουμε γενική ασφάλεια τήξεως αντί για αυτόματη μονοπολική.









ΜΠΑΡΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ

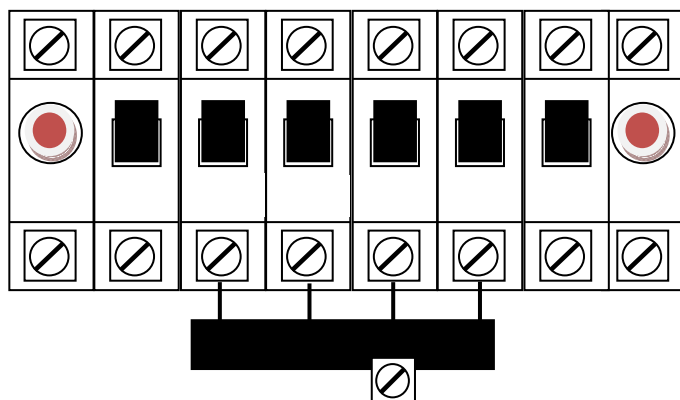

ΜΠΑΡΑ
ΓΕΙΩΣΗΣ

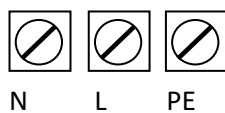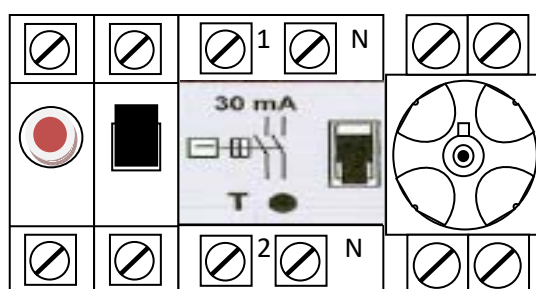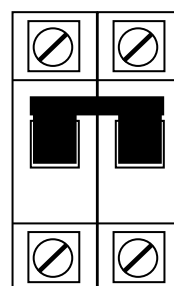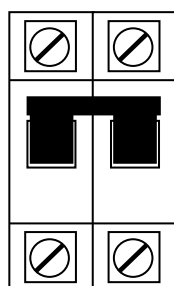

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ _____ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ____/____/____

ΣΧΟΛΕΙΟ _____ ΣΧ. ΕΤΟΣ _____