

Θέμα 2^ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α.** Η αντίσταση που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διέλευσή του από το εσωτερικό της ηλεκτρικής πηγής ονομάζεται εσωτερική αντίσταση της πηγής.
- β.** Μία πηγή τάσης χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρεγερτική της δύναμη και την εσωτερική της αντίσταση.
- γ.** Το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να συσσωρεύεται σε συγκεκριμένο σημείο ενός κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος.
- δ.** Το άθροισμα όλων των εντάσεων ρεύματος που εισέρχονται σε έναν κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται από τον κόμβο.
- ε.** Ο δεύτερος κανόνας του Κίρχοφ ονομάζεται και νόμος ρευμάτων του Κίρχοφ.

Μονάδες 25