

Θέμα 2^ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α.** Η αντίσταση που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διέλευσή του από το εσωτερικό της ηλεκτρικής πηγής ονομάζεται Ηλεκτρεγερτική Δύναμη.
- β.** Τα τμήματα ενός κυκλώματος που διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα ονομάζονται κλάδοι του κυκλώματος.
- γ.** Η συνολική ένταση ρεύματος που εισέρχεται σε έναν κόμβο ενός κυκλώματος είναι ίση με τη συνολική ένταση που εξέρχεται.
- δ.** Στη συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά στα άκρα κάθε αντίστασης εφαρμόζεται η ίδια τάση.
- ε.** Κάθε ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία συγκεκριμένη τάση λειτουργίας.

Μονάδες 25