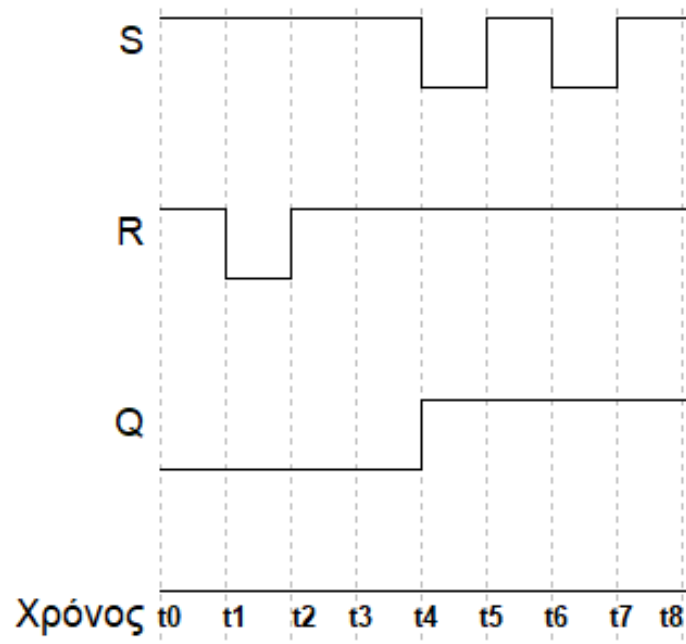


Θέμα 4^ο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4.1



4.2

Χρόνος	S	R	Q	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
t ₀			0	Αρχική Κατάσταση
t ₀ -t ₁	1	1	0	Αμετάβλητη
t ₁ -t ₂	1	0	0	Μηδενισμός
t ₂ -t ₃	1	1	0	Αμετάβλητη
t ₃ -t ₄	1	1	0	Αμετάβλητη
t ₄ -t ₅	0	1	1	Θέση
t ₅ -t ₆	1	1	1	Αμετάβλητη
t ₆ -t ₇	0	1	1	Θέση
t ₇ -t ₈	1	1	1	Αμετάβλητη