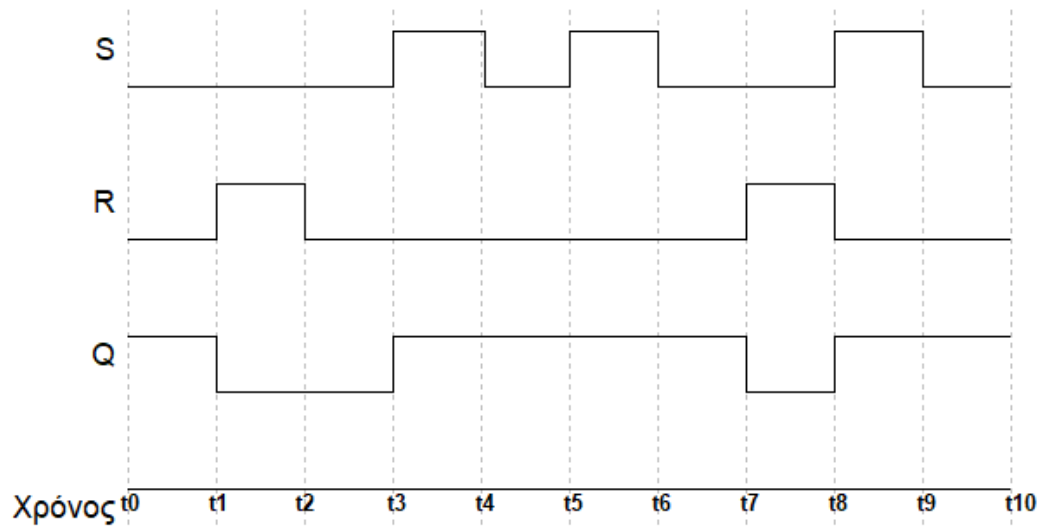


Θέμα 4^ο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1



4.2

Χρόνος	S	R	Q	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
t_0			1	Αρχική Κατάσταση
t_0-t_1	0	0	1	Αμετάβλητη
t_1-t_2	0	1	0	Μηδενισμός
t_2-t_3	0	0	0	Αμετάβλητη
t_3-t_4	1	0	1	Θέση
t_4-t_5	0	0	1	Αμετάβλητη
t_5-t_6	1	0	1	Θέση
t_6-t_7	0	0	1	Αμετάβλητη
t_7-t_8	0	1	0	Μηδενισμός
t_8-t_9	1	0	1	Θέση
t_9-t_{10}	0	0	1	Αμετάβλητη