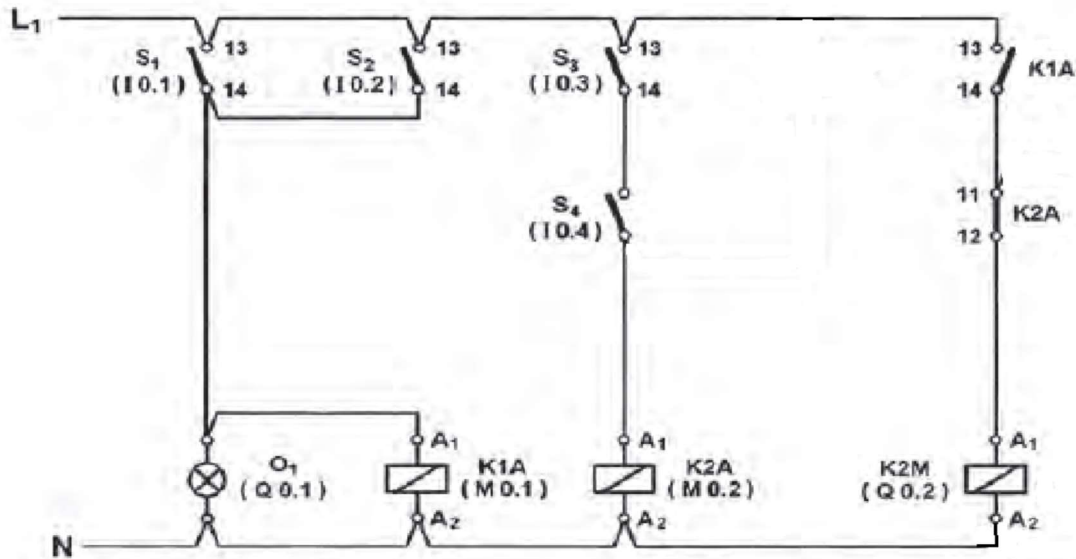


Θέμα 4^ο

Δίνεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα και ζητείται:



4.1. Να προσδιοριστούν οι εισοδοι και οι εξοδοι του κυκλώματος.

Μονάδες: 5

4.2. Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα LADDER.

Μονάδες: 10

4.3. Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα λογικών γραφικών.

Μονάδες: 10