


Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 4^ο

4.1 Οι είσοδοι είναι: I 0.1, I 0.2, I 0.3, I 0.4

Οι έξοδοι είναι δύο : Q 0.1, Q 0.2

4.2 Το Πρόγραμμα σε γλώσσα LADDER:

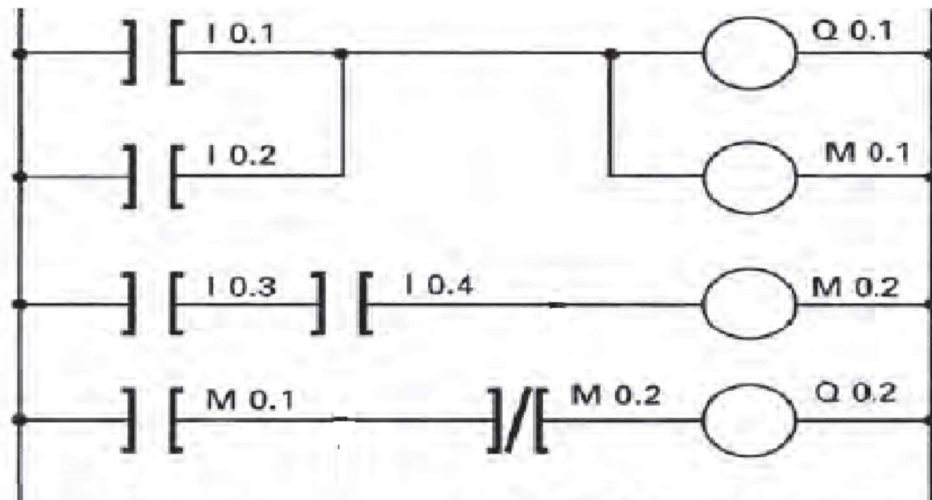

4.3 Το Πρόγραμμα σε γλώσσα λογικών γραφικών:

