


## Ενδεικτικές Απαντήσεις

### Θέμα 4<sup>ο</sup>

4.1 Οι είσοδοι είναι: I 0.1, I 0.2, I 0.3, I 0.4

Η έξοδος είναι : Q 0.1

4.2 Το Πρόγραμμα σε γλώσσα LADDER:

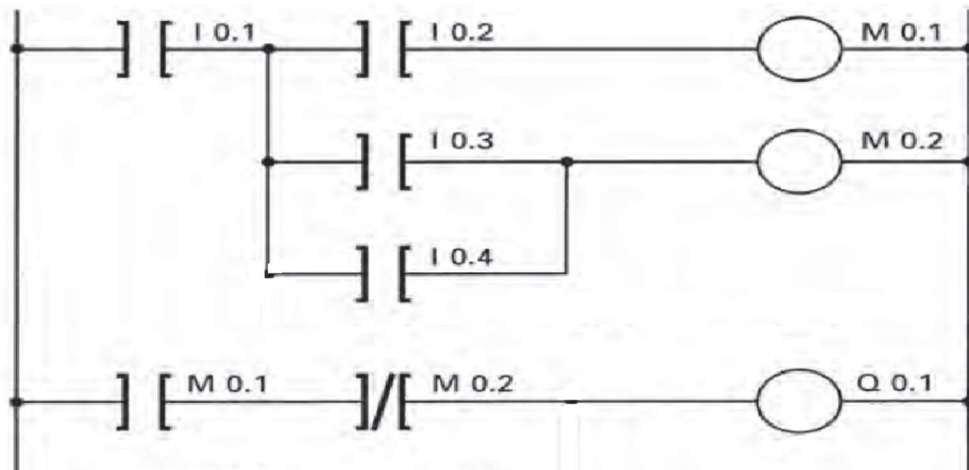

4.3 Το Πρόγραμμα σε γλώσσα λογικών γραφικών:

