

Θέμα 2^ο

Για ένα D flip-flop που διεγείρεται με το θετικό μέτωπο του παλμού χρονισμού:

2.1. Να σχεδιάσετε το γραφικό σύμβολο του.

Μονάδες 13

2.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω χαρακτηριστικό πίνακα:

D	Q(n+1)
0	
1	

Μονάδες 12