

4° ΘΕΜΑ

4.1 Εναλλασσόμενο ρεύμα της μορφής $i=10\sqrt{2}\eta\mu 628t$ εφαρμόζεται σε ωμική αντίσταση

$R=20\Omega$ Ζητούνται:

α) Η κυκλική συχνότητα ω και η συχνότητα f

Μονάδες 6

β) μέγιστη ένταση ρεύματος I_0

Μονάδες 3

γ) ενεργός τιμή του ρεύματος $I_{\text{εφ}}$

Μονάδες 6

δ) Η στιγμιαία τιμή της τάσης

Μονάδες 10