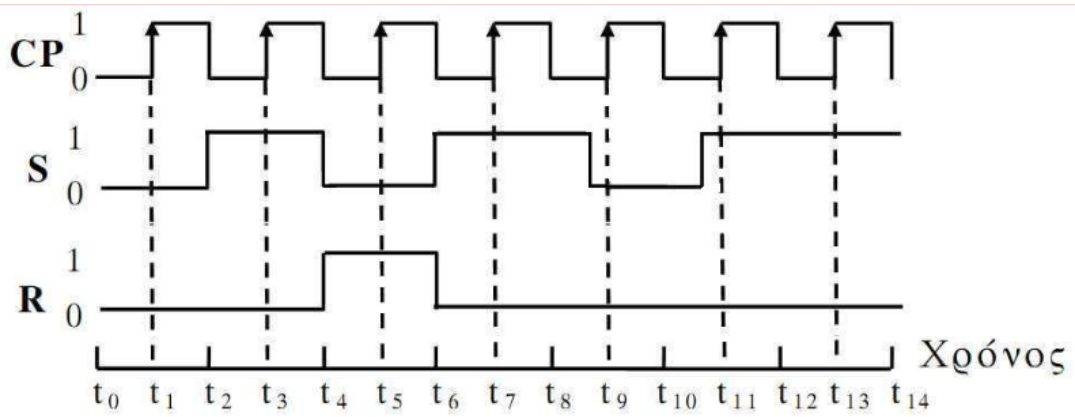


ΘΕΜΑ 4

Δίνονται οι παρακάτω κυματομορφές εισόδων ενός RS FF που διεγείρεται με το θετικό μέτωπο του παλμού του ρολογιού και έχει ως εισόδους τις κυματομορφές S και R. Δεδομένου ότι $Q(0)=0$, να χαράξετε την κυματομορφή της εξόδου Q του RS FF



(Μονάδες 25)