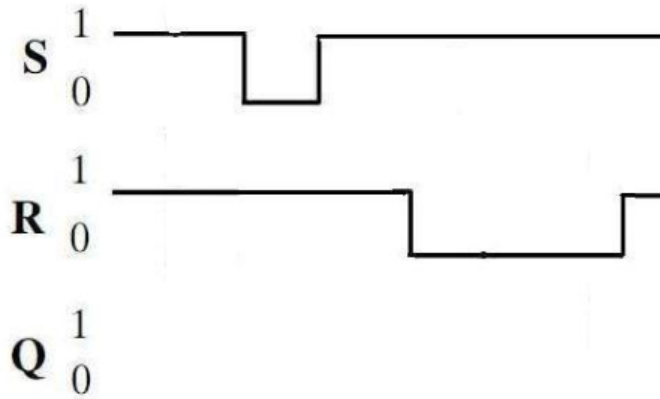


ΘΕΜΑ 4

Δίνονται οι παρακάτω κυματομορφές εισόδων ενός μανταλωτή με πύλες NAND που έχει ως εισόδους τις κυματομορφές S και R. Δεδομένου ότι $Q(0)=1$, να χαράξετε την κυματομορφή της εξόδου Q



(Μονάδες 25)