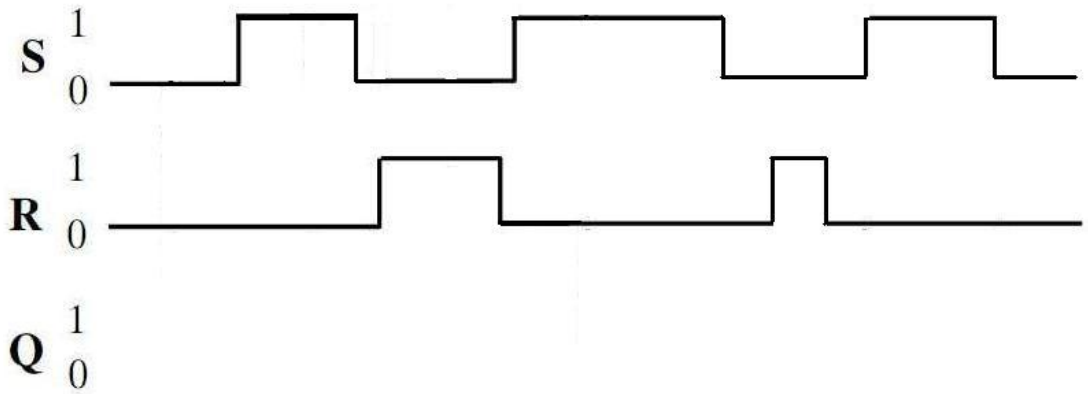


#### ΘΕΜΑ 4

Δίνονται οι παρακάτω κυματομορφές εισόδων ενός μανταλωτή με πύλες NOR που έχει ως εισόδους τις κυματομορφές S και R. Δεδομένου ότι  $Q(0)=0$ , να χαράξετε την κυματομορφή της εξόδου Q



(Μονάδες 25)