
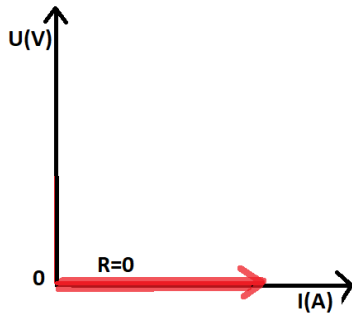


Θέμα 4^ο

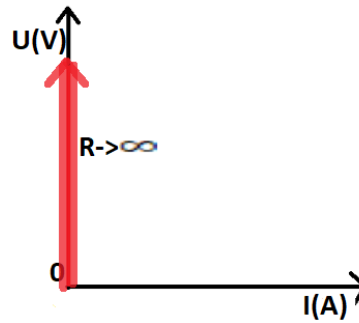Δίνονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης- έντασης ρεύματος ενός ιδανικού αντιστάτη.



(α)



(β)

Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα που περιγράφεται σε κάθε μια από τις παραπάνω χαρακτηριστικές.

Μονάδες: 25