

ΘΕΜΑ 2ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α , β , γ , δ , ε από τη στήλη Α και δίπλα έναν από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση (ένας αριθμός περισσεύει).

Στήλη Α		Στήλη Β	
α	Πολική τάση	1	Τάση μεταξύ φάσης και γείωσης
β	Φασική Τάση	2	$u_1 + u_2 + u_3 = 0$
γ	Σύνδεση σε Αστέρα	3	Τάση μεταξύ δύο φάσεων (φάση με φάση)
δ	Σύνδεση σε Τρίγωνο	4	Τάση μεταξύ φάσης και ουδετέρου
ε	Συμμετρικό τριφασικό σύστημα	5	$I_{γραμμής} = \sqrt{3} \ I_{καταναλωτή}$
		6	$I_{γραμμής} = I_{καταναλωτή}$

Μονάδες 25