

ΘΕΜΑ 4ο

Ενδεικτικές απαντήσεις:

α. $Z=5\Omega$

β. $I= 20 \text{ A}$

γ. $U_R = 60\text{V}$ $U_L = 80\text{V}$

δ. Επαγωγική συμπεριφορά