

ΘΕΜΑ 4ο

Ενδεικτικές απαντήσεις:

α. $Z=5\Omega$

β. $I= 10\text{ A}$

γ. $U_R = 40\text{V}$ $U_L = 120\text{V}$ $U_C = 90\text{V}$

δ. Επαγωγική συμπεριφορά