

ΘΕΜΑ 4ο

Ενδεικτικές απαντήσεις:

α. $Z=5\Omega$

β. $U_R = 30V$ $U_L = 40V$

γ. $S= 500VA$

δ. $P= 300 \text{ Watt}$