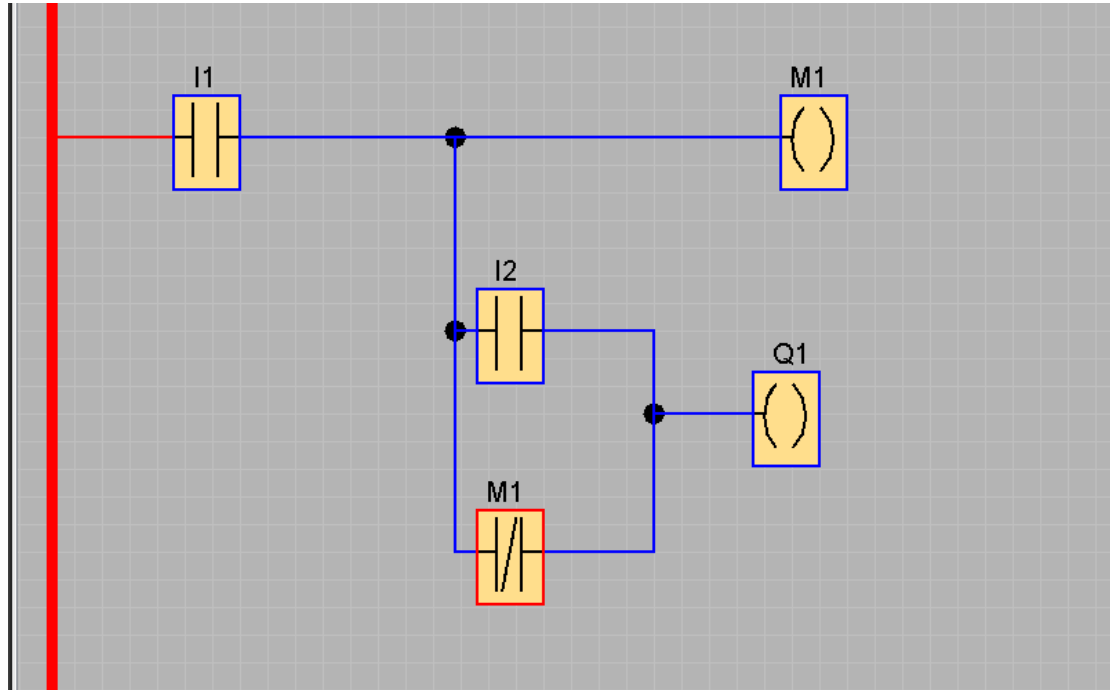


Ενδεικτικές λύσεις :

A)



B) Το κύκλωμα διαθέτει μια κύρια έξοδο μια βοηθητική μνήμη και δύο εισόδους