

ΘΕΜΑ 4ο

Πόσες καταστάσεις απαριθμεί ο ασύγχρονος BCD απαριθμητής και πόσες ο ασύγχρονος δυαδικός απαριθμητής των τεσσάρων (4) bits;

ΜΟΝΑΔΕΣ 25