

ΘΕΜΑ 4ο – απάντηση

Ο ασύγχρονος BCD απαριθμητής μετράει 10 καταστάσεις ενώ ο ασύγχρονος δυαδικός απαριθμητής των τεσσάρων (4) bits μετράει 16 καταστάσεις.